

Transistor

voir [vidéo](#) de Lesics.

- Transistor est la somme de deux diodes mis en opposition.
- Il y a trois points ou se brancher sur le transistor
 - l'émetteur
 - la base
 - le collecteur
- On réalise deux circuits qui passent par le transistor
 - l'un passant par l'émetteur et la base
 - l'autre par l'émetteur et le collecteur
- le courant qui circule entre l'émetteur et le collecteur est proportionnel au courant qui circule entre la base et l'émetteur. Il y a amplification du signal.

From:

<https://kavodao.org/> - **DokuWiki Tanguy**

Permanent link:

<https://kavodao.org/doku.php?id=apu:lecons:electricite:commutateurs:transistor:start&rev=1645484343>

Last update: **2022/02/21 17:59**